

CSCE 3304 - Digital Design 2  
Project 1  
A small standard cell library

Abdelsalam ElTamawy 900170376  
Emman  
Nada

April 14, 2020

# Contents

<b>1</b>	<b>Introduction</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Inverter</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Tri-state Inverter</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>3 input NAND</b>	<b>2</b>
<b>5</b>	<b>3 input NOR</b>	<b>2</b>
<b>6</b>	<b>Complex function</b>	<b>2</b>
6.1	Schematic . . . . .	2
6.2	Stick diagram . . . . .	2
6.3	Layout . . . . .	2
6.4	Transition time . . . . .	2
6.5	Data collection . . . . .	2
6.6	Minimum cell height . . . . .	2

- 1 Introduction
- 2 Inverter
- 3 Tri-state Inverter
- 4 3 input NAND
- 5 3 input NOR
- 6 Complex function
  - 6.1 Schematic
  - 6.2 Stick diagram
  - 6.3 Layout
  - 6.4 Transition time
  - 6.5 Data collection
  - 6.6 Minimum cell height

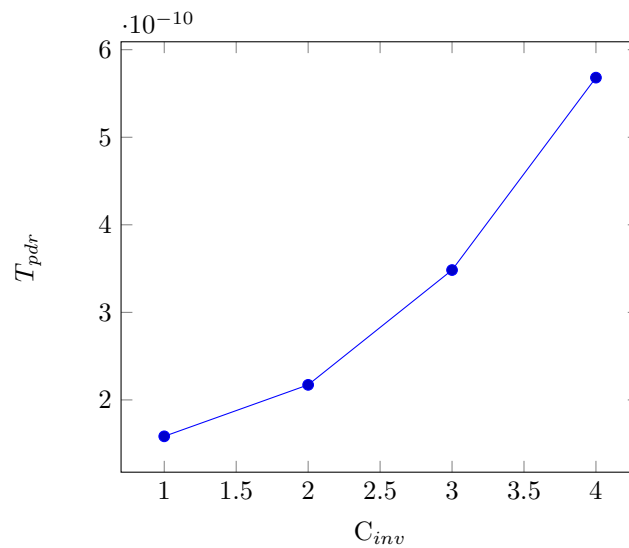


Figure 1:  $T_{pdr}$  to  $C_{inv}$  under  $100ns$  transition time