

CSCE 3304 - Digital Design 2
Project 1
A small standard cell library

Abdelsalam ElTamawy 900170376
Emman
Nada Badawy 900171975

April 18, 2020

Contents

1	Introduction	2
2	Inverter	2
3	Tri-state Inverter	2
4	3 input NAND	2
5	3 input NOR	2
6	Complex function	2
6.1	Schematic	2
6.2	Stick diagram	3
6.3	Layout	3
6.4	Transition time	3
6.5	Data collection	3
6.6	Minimum cell height	3

1	Introduction
2	Inverter
3	Tri-state Inverter
4	3 input NAND
5	3 input NOR
6	Complex function
6.1	Schematic

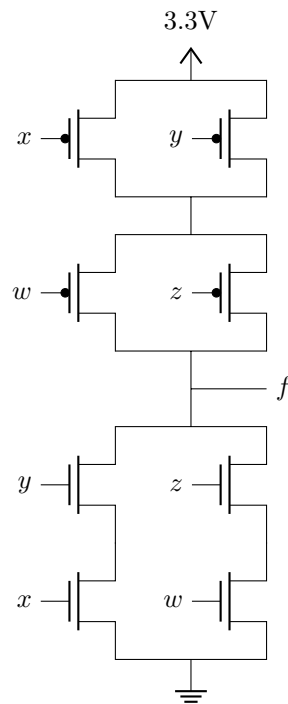


Figure 1:

6.2 Stick diagram

6.3 Layout

6.4 Transition time

6.5 Data collection

6.6 Minimum cell height

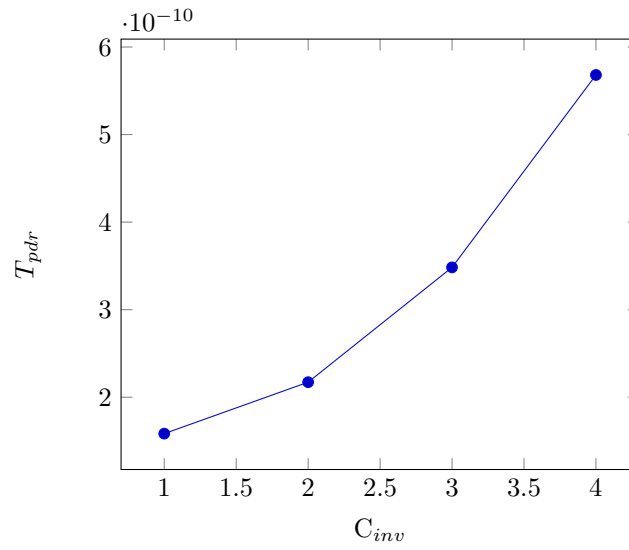


Figure 2: T_{pdr} to C_{inv} under $100ns$ transition time